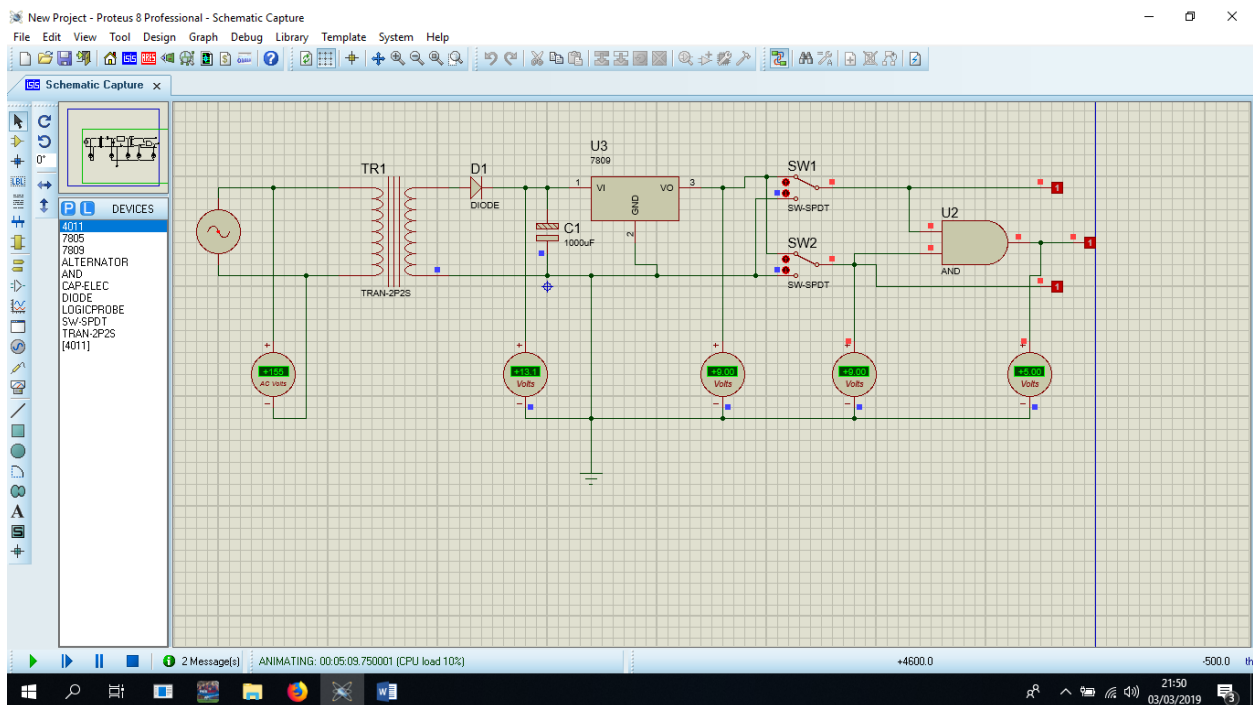


Nama : Muhammad Rizqi Erdyansyah

NIM : L200180171

Kelas : F

Tugas NIM ganjil mengubah menjadi 9 Volt



TUGAS 1

2. Catatan pengukuran anda!

- a. Voltmeter AC : **+155** Volt
- b. Voltmeter DC : **+6.00** Volt
- c. Voltmeter DC : **+4.85** Volt
- d. Voltmeter DC : **+4.85** Volt
- e. Voltmeter DC : **+5.00** Volt

3. Perbedaan tegangan AC dan DC?

| AC | DC |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Arus bolak balik• Frekuensi 50-60Hz• Arus bervariasi tiap waktu | <ul style="list-style-type: none">• Arus searah• Frekuensi 0• Arus tetap |

4. Bagaimana karakter tegangan pada masing-masing Voltmeter

- 1) Tegangan di Voltmeter **+155v AC** memiliki karakter stabil & arus bolak balik
- 2) Tegangan di Voltmeter **+6.00v DC** memiliki karakter tidak stabil & arus searah
- 3) Tegangan di Voltmeter **+4.85v DC** memiliki karakter tidak stabil & arus searah
- 4) Tegangan di Voltmeter **+4.85v DC** memiliki karakter tidak stabil & arus searah
- 5) Tegangan di Voltmeter **+5.00v DC** memiliki karakter stabil & arus searah